



RISC-V - Architecture des ordinateurs

Projet HEIRV32



Orientation : [Informatique et systèmes de communication \(ISC\)](#)
Cours : Architecture des ordinateurs (CAr)
Auteur : [Silvan Zahno](#), [Axel Amand](#)
Date : 3 juillet 2023
Version : v1.2



Table des matières

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Introduction | 2 |
| 1.1 | Microprocesseur HEIRV32 multi-cycle | 3 |
| 2 | Spécifications | 4 |
| 2.1 | Fonctions | 4 |
| 2.2 | Fonctions supplémentaires | 5 |
| 2.3 | Projet HDL-Designer | 6 |
| 2.4 | Blocs fournis | 7 |
| 3 | Composants | 8 |
| 3.1 | Carte FPGA EBS | 8 |
| 3.2 | Boutons et LEDs | 8 |
| 3.3 | LEDs supplémentaires | 9 |
| 3.4 | Boards optionnelles | 9 |
| 4 | Evaluation | 10 |
| 5 | Guide | 11 |
| 5.1 | Architecture générale | 11 |
| 5.2 | Control Unit | 15 |
| 5.3 | Simulation | 17 |
| 5.4 | Code | 18 |
| 5.5 | Tips | 19 |
| | Références | 20 |
| | Acronymes | 20 |

1 Introduction

L'objectif du projet est d'appliquer directement les connaissances acquises à la fin du semestre à l'aide d'un exemple pratique. Il s'agit de créer un processeur **RISC-V** réduit pour exécuter un petit programme assembleur. Le processeur peut être simulé et déployé sur une **FPGA**. La connexion avec le monde extérieur peut se faire à l'aide de boutons et de leds. Ce système de processeur est représenté dans la figure 1.

 


FIGURE 1 – Équipement du système (EBS3)

Le but est de réaliser les **Spécifications** minimales définies au chapitre 2.

Les étudiants peuvent, en option, ajouter des fonctions supplémentaires : il est possible d'implémenter un protocole de communication, utiliser d'autres **boards d'extension** ...



1.1 Microprocesseur HEIRV32 multi-cycle

L'architecture single-cycle, complétée lors d'un laboratoire précédent, permet une approche simple de l'architecture [RISC-V](#). Elle comporte toutefois plusieurs problèmes :

- la mémoire du programme et des données sont séparées
 - nécessite d'implémenter deux puces pour un seul programme
- les mémoires sont accédées de façon asynchrone
 - les mémoires vendues sur le marché ne supportent que l'accès synchrone aux données
 - la place prise par la logique de décodage devient considérable : HEIRV32 single-cycle ne supportait que 2^5 instructions
 - les capacités de telles mémoires seraient bien inférieures à celles disponibles aujourd'hui
- la vitesse du processeur est limitée par l'instruction la plus longue
 - les seules améliorations possibles n'étant plus que l'évolution des technologies de transistor ainsi que la réduction des longueurs de routage

Fondamentalement, les instructions se décomposent en 5 étapes :

- Fetch : l'instruction est récupérée de la mémoire
- Decode : l'instruction est décodée : funct3, funct7, réglages de l'ALU et des sources ...
- Execute : l'opération spécifiée est exécutée
- Memory : accède à des données spécifiques de la mémoire (facultatif)
- Writeback : enregistre des données dans la mémoire (facultatif)

Toutes les instructions ne nécessitant pas l'exécution de chaque étape, ces dernières peuvent être dissociées, séparées par un coup de clock \Rightarrow multi-cycle. Ainsi, la fréquence d'horloge peut être augmentée, la vitesse étant désormais limitée par l'étape la plus lente.

Les instructions les plus courtes ne nécessitant que 3 à 4 étapes bénéficieront d'un traitement plus rapide.

Les mémoires utilisées sont maintenant synchrones.



Cette architecture ouvre aussi la voie à l'implémentation d'un [système de pipeline](#) (c.-à-d. charger une instruction à chaque coup de clock), de [prédiction de branchements](#), et toute autre technique permettant d'accélérer le fonctionnement général du processeur.
Seul le multi-cycle est abordé ici.



2 Spécifications

2.1 Fonctions

Les fonctions de base sont définies comme suit :

- La **FPGA** implémente un microprocesseur **RISCV** 32-bits, multi-cycle, dont le fonctionnement est confirmé par simulation puis par déploiement sur une puce physique
- Le microprocesseur implémenté doit au moins supporter les instructions suivantes :
 - Les instructions de type R : **add**, **sub**, **and**, **or**, **slt**
 - Les instructions de type I : **addi**, **andi**, **ori**, **slti**
 - Les instructions Mémoire : **lw**, **sw**
 - Les instructions de Saut : **beq**, **jal**
- En utilisant les commandes supportées, écrire un code assembleur capable de :
 - détecter l'appui des boutons de la carte **Carte électronique boutons-LEDs-LCD [25]** et agir en fonction
 - contrôler les leds de la carte **Carte électronique boutons-LEDs-LCD [25]**
 - démontrer les fonctionnalités du processeur

Pour contrôler les **LEDs**, il suffit d'écrire le registre x30.

Pour lire les boutons, il suffit de lire le registre x31. Une écriture sur ce registre ne modifie pas sa valeur.



La fonction exacte des 2 boutons et des 8 **LEDs** est au choix des étudiants.

 


FIGURE 2 – **RISCV** Circuit matériel



2.2 Fonctions supplémentaires



Les fonctions supplémentaires permettent d'obtenir quelques points supplémentaires.

En option, il est possible :

- De réimplémenter le bloc ALU graphiquement
- De réimplémenter le bloc Immediate graphiquement
- D'écrire un code capable de travailler avec les [Boards optionnelles](#) ou les chips embarqués sur la board [FPGA](#)
 - Contrôle d'un moteur par génération d'une [PWM](#)
 - Transmission de texte par [UART](#)
 - Gestion d'une [LED](#) RGB série type WS2812
 - ...



2.3 Projet HDL-Designer

Un projet HDL-Designer prédéfini peut être téléchargé sur [Git](#) ou cloné par [Cyberlearn](#). La structure de fichier du projet se présente comme suit :

```
did\_heirv
+--Board/          # Project and files for programming the fpga
|  +--concat/      # Complete VHDL file including PIN-UCF file
|  +--hds/         # Board-related VHDL files
|  +--ise/         # Xilinx ISE project
|  +--diamond/     # Lattice Diamond project
+--HEIRV32/        # Library for the components of the student solution
+--HEIRV32\_test/   # Library for the simulation testbenches
+--Libs/          # External libraries which can be used e.g. gates, io, sequential
+--Prefs/         # HDL-Designer settings
+--Scripts/       # HDL-Designer scripts
+--Simulation/    # Modelsim simulation files
+--doc/           # Folder with additional documents relevant to the project
|  +--Board/       # All schematics of the hardware boards
|  +--Components/  # All data sheets of hardware components
|  +--HEIRV32\_MC\ -x # This doc
+--heirv32\_asm/    # Dedicated assembler for HEIRV32 (doc and execs)
+--img/           # Pictures
```



Le chemin d'accès au dossier du projet ne doit pas contenir d'espaces.



Le dossier *doc/* contient de nombreuses informations importantes : fiches techniques, évaluation de projet et documents d'aide pour HDL-Designer, pour n'en citer que quelques-uns.

Les signaux du top-level se présentent comme suit :

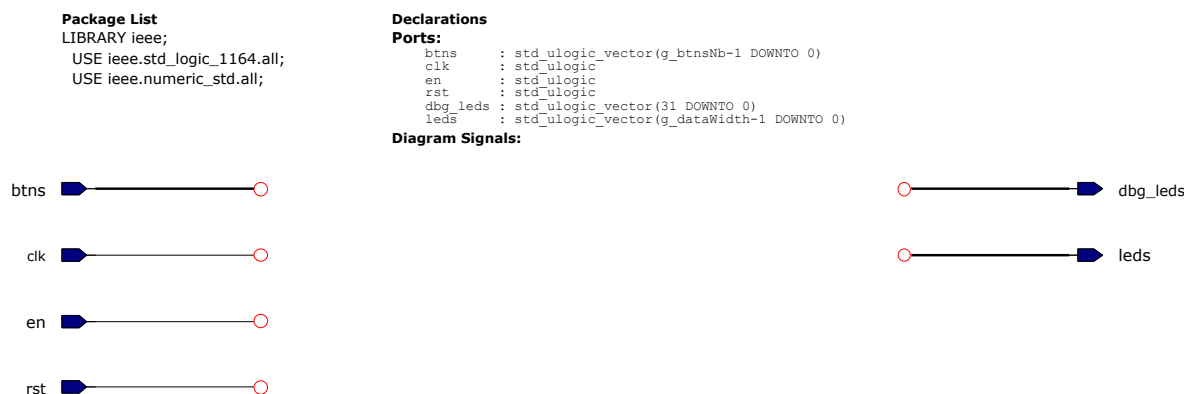


FIGURE 3 – Circuit Toplevel vide



Les signaux disponibles sont les suivants :

- **btns** : valeurs des boutons S0 et S1 de la carte [Carte électronique boutons-LEDs-LCD \[25\]](#). Liés aux registre x31.
- **clk** : horloge du système, cadencée à **50 MHz** pour les boards EBS3 et **66 MHz** pour les boards EBS2
- **en** : signal d'activation du processeur. Lorsque ce signal est à '1', le processeur tourne normalement. Sinon, les étapes du pipeline sont bloquées. Le bouton S4 active et désactive le signal **en**, tandis que le bouton S3 permet de faire du step by step (détecte l'appui sur le bouton et active le signal **en** pendant un seul coup de clock).
- **rst** : reset du système, asynchrone
- **dbg_leds** : signal de debug, permet d'activer des [LEDs](#) selon l'état du système. Ne sont pas liées au registre x30.
- **leds** : [LEDs](#) de la carte [Carte électronique boutons-LEDs-LCD \[25\]](#) activées selon le registre x30

2.4 Blocs fournis

Les bibliothèques **HEIRV32** et **HEIRV32_MC** contiennent quelques blocs pré-fabriqués pour guider et aider au développement :

- **HEIRV32_MC**
 - **controlUnit** : bloc pour le décodage des instructions
 - **heirv32_mc** : top-level
 - **instructionDataManager** : mémoire du programme groupant instructions et data, capable de lecture et écriture
- **HEIRV32**
 - **ALU** : une version de l'ALU capable d'addition, soustraction, AND, OR, et SLT pour les tests
 - **buffer*Enable** : buffer clockés (bascules) avec entrée enable
 - **extend** : bloc d'extension de l'instruction pour les tests, supportant les instructions I, S, B et J
 - **mux4To1ULogicVec** : mux 4 vers 1 de std_ulogic_vector
 - **registerFile** : bloc de gestion des 32 registres, remplaçant x31 par le vecteur **btns** - registre de lecture des boutons - et x30 par le vecteur **leds** - registre d'écriture des leds -

La librairie **Board** contient la logique de mise en forme des signaux, prévue pour le déploiement du circuit sur [FPGA](#).

La librairie **HEIRV32_test** contient un testeur lié au code **Simulation/code_sim.s**.



Le simulateur est réglé par défaut pour EBS3. Pour le modifier, ouvrez le bloc **heirv32_mc_tb** et modifiez la constante **constant c_clockFrequency : real := 50.0E6** ; en **constant c_clockFrequency : real := 66.0E6** ;.

3 Composants

Le système se compose de 3 platines matérielles différentes, visibles dans la figure 1.

- Une carte de développement **FPGA**, voir figure 4
- Une carte de contrôle à 4 boutons et 8 **LEDs**, voir figure 5
- Deux cartes **LEDs PMod**, voir figure 6

3.1 Carte **FPGA** EBS

La carte principale est la carte de développement de laboratoire **FPGA-EBS 3** de l'école. Elle héberge une puce **Lattice LFE5U-25F FPGA** et dispose de nombreuses interfaces différentes (**Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)**, **Peripheral Module (PMod)**, PPT, Ethernet). L'oscillateur utilisé produit un signal d'horloge (*clock*) avec une fréquence de $f_{clk} = 100\text{MHz}$, réduit en interne par PLL à $f_{clk} = 50\text{MHz}$.

 


FIGURE 4 – Carte électronique **FPGA**

3.2 Boutons et **LEDs**

La platine avec boutons et les **LEDs** [25] est connectée à la motherboard. Elle possède 4 boutons et 8 **LEDs** qui peuvent être utilisés dans le design. Si on le souhaite, cette platine peut être équipée d'un affichage **LCD** [26] [3].

 


FIGURE 5 – Carte électronique boutons-**LEDs**-**LCD** [25]

3.3 LEDs supplémentaires

Il est possible d'étendre le nombre de LEDs pour le debug grâce à des boards d'extension dédiées.

 


FIGURE 6 – LEDs PMod

3.4 Boards optionnelles

Pour ajouter de la fonctionnalité à votre circuit, il est possible d'utiliser diverses cartes d'extension. Leurs documentations sont données sous le dossier **doc/ext_boards**.

 


FIGURE 7 – Inputs : PMod-BTN [12] [13], PMod-CON1 [14] [15], PMod-CON3 [16] [17]

 


FIGURE 8 – Outputs : PMod-OD1 [19] [20], PMod-BB [10] [11]

 


FIGURE 9 – I/Os : PMod-MAXSONAR [18] [22], PP-MATRIX [21]



4 Evaluation

Dans le dossier *doc/*, le fichier **evaluation-bewertung-riscv.pdf** montre le schéma d'évaluation détaillé, tableau 1.

La note finale contient le rapport, le code ainsi qu'une présentation de votre système.

| Aspects évalués | points |
|----------------------------------|------------|
| Rapport | 55 |
| Introduction | 3 |
| Spécification | 5 |
| Projet | 15 |
| Vérification et validation | 10 |
| Intégration | 9 |
| Conclusion | 3 |
| Aspects formels du rapport | 5 |
| Fonctionnalité du circuit | 30 |
| Qualité de la solution | 10 |
| Présentation | 10 |
| Total | 100 |

TABLE 1 – Grille d'évaluation



La grille d'évaluation donne des indications sur la structure du rapport. Pour un bon rapport, consultez le document "Comment rédiger un rapport de projet" [1]



5 Guide

Pour commencer le projet, procédez de la manière suivante :

- Lisez attentivement les spécifications et les informations présentées.
- Examinez le matériel grâce au programme préinstallé ainsi que le projet HDL-Designer.
- Parcourez les documents dans le dossier *doc/* de votre projet.
- Analysez en détail les blocs qui existent déjà.
- Développez un schéma fonctionnel détaillé. Vous devez pouvoir expliquer les signaux et leurs fonctions.
- Implémentez et simulez les différents blocs.
- Testez la solution sur la [FPGA](#) et trouvez les éventuelles erreurs 🐞.
- Ecrivez et déployez votre propre code.

5.1 Architecture générale

Proposez d'abord une architecture sans implémenter de bloc s'axant autour du principe multi-cycle :

 


FIGURE 10 – Pipeline RISC-V

Instruction lw

La création du design s'axe autour de la mémoire de programme en réfléchissant à l'instruction **lw**, instruction nécessitant les 5 étapes du pipeline :

- Fetch : le program counter **PC** sélectionne de l'information en mémoire, générant un bus **data (RD)** et **instruction (instr)**. Les bus sont séquentiels : RD est lu de la mémoire à chaque coup de clock, tandis que Instr. n'est mis à jour que si l'entrée IRWrite est à '1'.

 


FIGURE 11 – Fetch

- Decode :
 - l'adresse de base est contenue dans le bus Instr., bits 19 downto 15. Ils sont utilisés comme adresse pour sélectionner le registre **RD1**.
 - la valeur immédiate est donnée dans les bits 31 downto 20, dont le signe doit être étendu. Pour ça, le bloc **extend** permet, grâce à deux bits de contrôle, de définir si la valeur est codée sur 12, 13 ou 21 bits et donc d'étendre le signe de la valeur.
 - les registres (ici RD1) sont mis à jour à chaque coup de clock.

 


FIGURE 12 – Decode

- **Execute** : la valeur immédiate est ajoutée au registre lu au travers de l'ALU pour déterminer l'adresse à accéder en mémoire. La bascule de sortie permet une nouvelle fois de séparer cette étape du reste du pipeline.

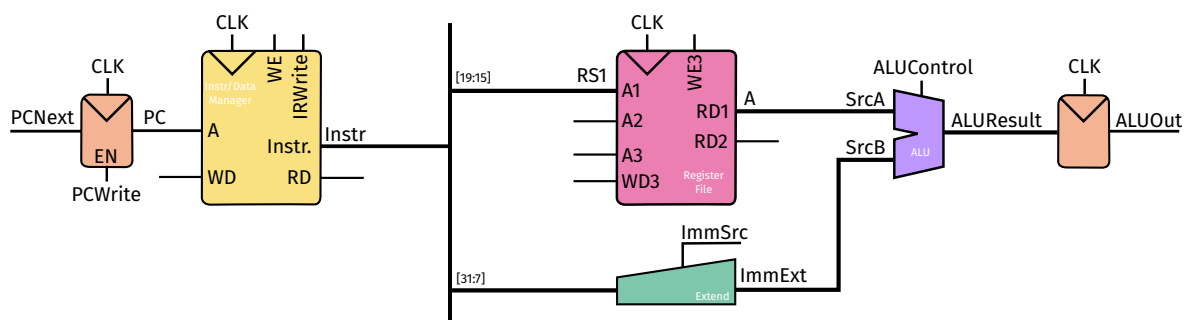


FIGURE 13 – Execute

- **Mem. Access** : la valeur calculée est utilisée pour relire la mémoire. A cet effet, un multiplexeur est ajouté afin de sélectionner entre le PC ou la valeur de l'ALU, contrôlé par le signal **AdrSrc**.

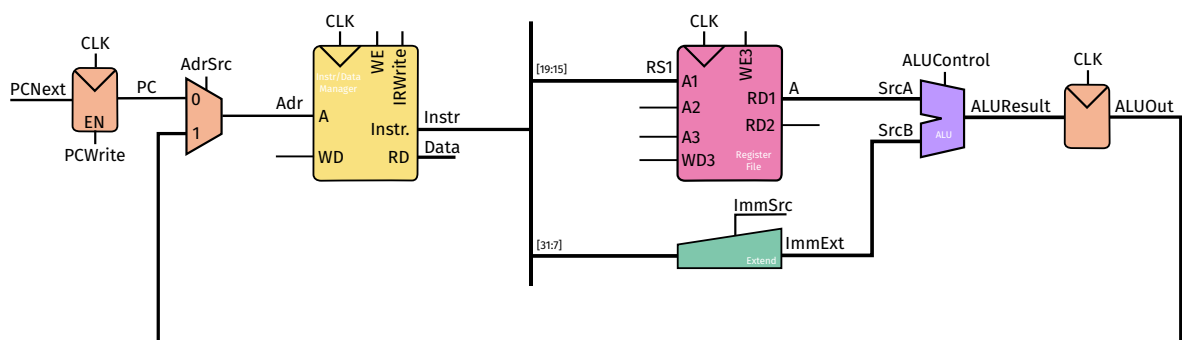


FIGURE 14 – Mem. Access

- **Write Back** : la dernière étape est d'écrire le registre de destination spécifié par les bits 11 downto 7 du bus Instr. Le signal **RegWrite** charge le registre pointé par A3 au prochain coup de clock. Cette valeur peut provenir du résultat de l'ALU comme ici ou de la donnée elle-même. Un multiplexeur, contrôlé par le signal **ResultSrc**, est ajouté :

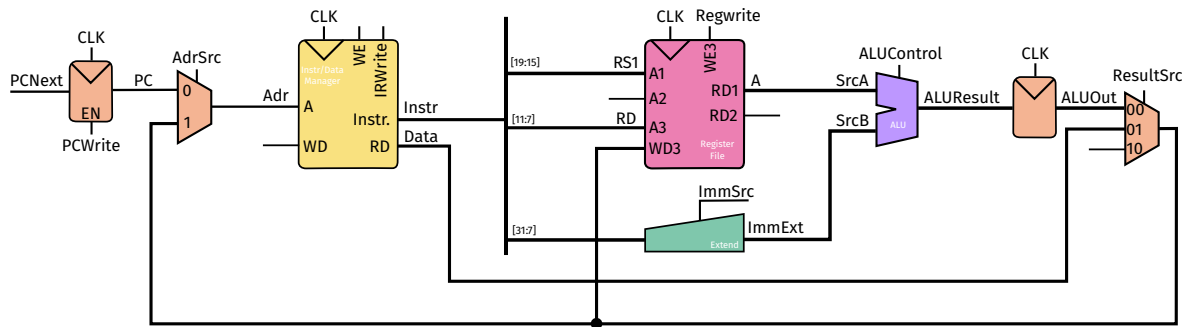


FIGURE 15 – Write Back

En parallèle de tout ça, le compteur de programme doit être incrémenté. Cela était fait avec un additionneur séparé dans l'architecture single-cycle. Hors, ici, il est possible d'utiliser l'ALU pendant l'étape de fetch car aucun calcul n'est nécessaire. Deux multiplexeurs sont ajoutés pour contrôler les sources de l'ALU, contrôlées par les signaux **AdrSrcA** et **AdrSrcB**. Ici, le PC est chargé sur A pendant que B charge la valeur 4, l'ALU étant réglé sur addition. Le calcul, devant être utilisé immédiatement (PC doit être enregistré pour l'utiliser plus tard), la bascule du résultat de l'ALU est bypassée et le signal ajouté au multiplexeur de sortie. L'entrée enable contrôlée par PCWrite est à '1', permettant de sauvegarder PCNext (= PC + 4) sur PC :

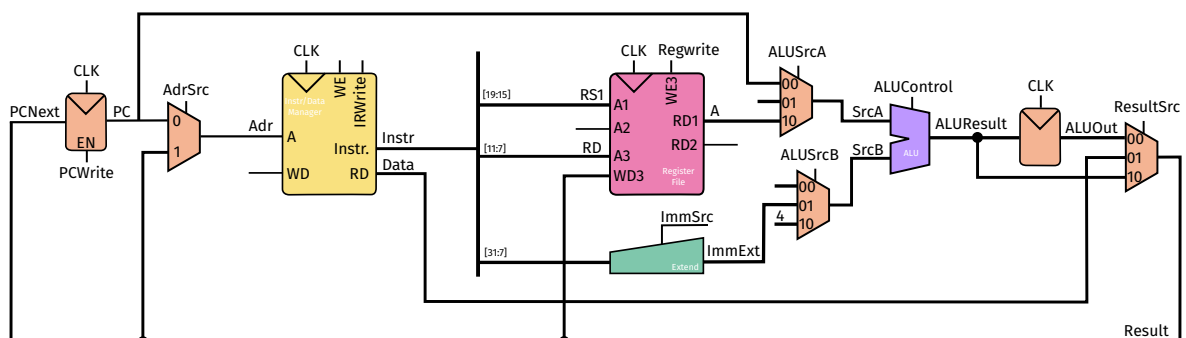


FIGURE 16 – PC + 4

Les signaux de contrôle sont générés par le bloc **controlUnit** abordé plus bas.

Signal en

L'entrée **en** permet de couper le fonctionnement du processeur. TOUTES les étapes du pipeline doivent être bloquées si cette entrée est à '0'. Modifiez votre architecture pour prendre ce signal en compte là où il est nécessaire.

Instruction sw

Dans le même raisonnement, étendre le système pour supporter **sw** :

- Fetch : lit l'instruction depuis la mémoire pointée par PC.
- Decode : charge le registre spécifiant l'adresse de base sur RD1. Aussi, charge le registre contenant l'information à sauvegarder sur **RD2**.



- Execute : ajoute la valeur immédiate à l'adresse de base à travers l'ALU, afin de pointer vers l'adresse mémoire.
- Write Back : enregistre la valeur en mémoire grâce au signal **MemWrite**.

Instruction Type R - I

Réfléchir ensuite aux chemins nécessaires pour les instructions de type R et I.

Instruction beq

Ajouter l'instruction **beq** qui compare deux registres et modifie le PC si ces derniers sont égaux :

- Fetch : lit l'instruction depuis la mémoire pointée par PC.
- Decode : charge les deux registres à comparer. Comme l'ALU n'est pas utilisé, l'adresse en cas de saut peut être calculée. Toutefois, le PC s'est déjà incrémenté. Il est donc nécessaire d'enregistrer une ancienne valeur de PC à l'étape précédente afin de la charger sur la source A de l'ALU. La source B est la valeur immédiate.
- Execute : soustraie les deux registres et met le signal **zero** à '1' si le résultat est 0. Dans ce cas, le bloc de contrôle met le signal **PCWrite** à '1', signal permettant de charger le bus Result sur PC. Ainsi, la valeur de saut (sortie de l'ALU de l'étape précédente) est chargée ($a == b, PC = PC + imm.$). Sinon, PCWrite reste à '0' et le PC n'est pas modifié ($a \neq b, PC = PC + 4$).

Instruction jal

Finalement, ajouter l'instruction **jal** qui saute après avoir enregistré l'adresse de retour :

- Fetch : lit l'instruction depuis la mémoire pointée par PC.
- Decode : calcule l'adresse de saut.
- Execute : enregistre l'adresse de saut comme nouveau PC tout en calculant l'adresse de retour à enregistrer dans le registre de destination.
- Write Back : enregistre l'adresse de retour dans le registre de destination.



5.2 Control Unit

Il manque encore un bloc de contrôle permettant de suivre l'étape actuelle selon le pipeline précité et générant les divers signaux de contrôle. Pour simplifier le travail, séparez la génération de signaux en trois blocs distincts :

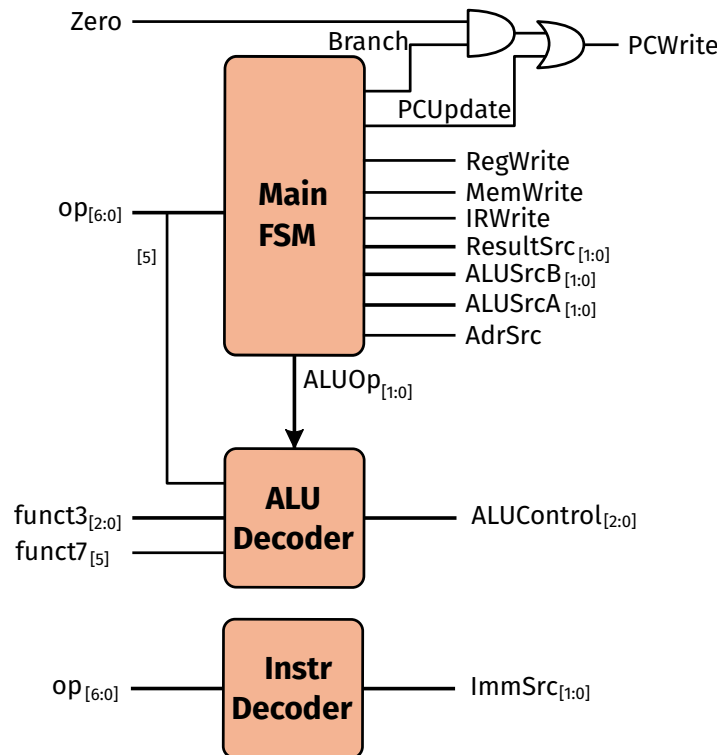


FIGURE 17 – Control unit



Les instructions du set RV32I sont séparées en 6 types : R, I, S, B, U et J. Il est logique que deux instructions du même type suivent le même traitement. Si ce n'était pas le cas, chaque instruction devrait être traitée différemment par le bloc controlUnit. On en dénombre 40 rien que pour le set de base, set ne permettant pas de faire tourner un OS !

Bloc ALU

L'ALU réalise les fonctions arithmétiques et logiques selon la table suivante :

| <i>ALUControl</i> | <i>Operation</i> |
|-------------------|----------------------|
| 000 | <i>add</i> |
| 001 | <i>subtract</i> |
| 010 | <i>AND</i> |
| 011 | <i>OR</i> |
| 101 | <i>SetLesserThan</i> |
| <i>Others</i> | — |

TABLE 2 – Table de commande du bloc ALU



Bloc Extend

Le bloc extend se base sur le type d'instruction donné par **immSrc** pour extraire et étendre le signe de la valeur immédiate :

| <i>immSrc</i> | <i>Type</i> |
|---------------|-------------|
| 00 | <i>I</i> |
| 01 | <i>S</i> |
| 10 | <i>B</i> |
| 11 | <i>J</i> |

TABLE 3 – Table de commande du bloc extend

Signal ALUOp

Afin d'éviter les doublons, $op_{[6:0]}$ n'est pas repris dans le bloc **aluDecoder**. A la place, **mainDecoder** génère le signal **ALUOp**, plus petit, qui regroupe plusieurs types d'instructions travaillant de la même manière, selon un code arbitraire. Par exemple, **addi x2, x3, 30** et **add x2, x3, x4** effectuent tous deux une opération d'addition. Les instructions I et R sont donc groupées sous le même code.

La table suivante présente cette idée d'unification et liste les cas spéciaux pour le décodage :

| <i>ALUOP</i> | <i>Funct3</i> | <i>Op₅ / funct7₅</i> | <i>instr</i> | <i>ALUControl_[2:0]</i> |
|--------------|---------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| 00 | — — — | — — | <i>lw, sw</i> | 000 (add) |
| 01 | — — — | — — | <i>beq</i> | 001 (sub) |
| 10 | 000 | 00, 01, 10 | <i>add/addi</i> | 000 (add) |
| 10 | 000 | 11 | <i>sub</i> | 001 (sub) |
| 10 | 010 | — — | <i>slt/slti</i> | 101 (slt) |
| 10 | 110 | — — | <i>or/ori</i> | 011 (or) |
| 10 | 111 | — — | <i>and/andi</i> | 010 (and) |

TABLE 4 – Table de décodage du bloc ALUDecoder



5.3 Simulation

Pour simuler le circuit complet, un banc de test est disponible sous **HEIRV32_test/heirv32_mc_tb**. Il exécute le code donnée sous **Simulation/code_sim.s**.

Compréhension

Ouvrez et analysez le code donnée. Quelles sont les instructions exécutées ? Est-il un bon candidat pour confirmer le fonctionnement de votre processeur ?

Automatisation des tests

Le testeur **HEIRV32_test/heirv32_mc_tester** affiche un signal **testInfo** sur la simulation permettant de savoir théoriquement quelle instruction devrait être en train de s'exécuter. En cas de non-fonctionnement du processeur, cette information ne vaut rien.

Il est aussi possible d'automatiser les tests grâce à la procédure :

```

1  procedure checkProc(
2      msg :          string;
3      AdrArg :        unsigned(31 downto 0);
4      ALUControlArg : std_ulogic_vector(2 downto 0);
5      ALUSrcAArg :    std_ulogic_vector(1 downto 0);
6      ALUSrcBArg :    std_ulogic_vector(1 downto 0);
7      IRWriteArg :    std_ulogic;
8      PCWriteArg :    std_ulogic;
9      adrSrcArg :     std_ulogic;
10     immSrcArg :     std_ulogic_vector(1 downto 0);
11     memWriteArg :   std_ulogic;
12     regwriteArg :   std_ulogic;
13     resultSrcArg :  std_ulogic_vector(1 downto 0)) is
14 begin
15     ...
16 end procedure checkProc;
```

Elle est utilisée dans la boucle du testeur telle que

```
checkProc("Addi, addr. 0x00 - decode", x"00000004", "000", "01", "01", '0', '0',
'0', "00", '0', '0', "00");
```

Complétez le testeur avec les valeurs auxquelles vous vous attendez.

Confirmez le fonctionnement de votre circuit.



5.4 Code

Une fois l'architecture validée par simulation, il est possible de flasher la [FPGA](#).

Pour ça, la librairie **Board** contient le top-level. Le code flashé est celui sous **Simulation/code_mc_ebs3_bram.txt**, qui n'est autre que la compilation du code **Simulation/code_mc_ebs3.s**.



Le code **Simulation/code_mc_ebs3.s** donné est vide, à l'inverse de **Simulation/code_mc_ebs3_bram.txt**. A vous d'écrire un nouveau code une fois le fonctionnement du circuit validé.

Contrôle par équivalence

Flashez dans un premier temps le code de test donné et assurez-vous qu'il fonctionne de la même manière que celui déjà disponible sur la board.

Référez-vous au document **doc/Board_LFE5U-25F.pdf** pour se faire.

Code personnalisé

Lorsque le circuit est fonctionnel, écrivez votre propre code dans **Simulation/code_mc_ebs3.s** capable de réagir aux appuis sur les deux boutons ainsi que d'allumer des [LEDs](#) :

- Ecrire une valeur sur le registre x30 permet d'allumer les [LEDs](#). La [LED](#) 0 correspond au bit 0, la [LED](#) 1 au bit 1 ...
- Lire le registre x30 donne l'état actuel des [LEDs](#).
- Lire les boutons se fait en lisant le registre x31. Le bit 0 correspond au bouton S0, le bit 1 au bouton S1.
- Ecrire le registre x31 ne le modifie pas.



N'oubliez pas de recompiler votre code grâce à au logiciel **HEIRV32-ASM**, fourni sous le dossier du même nom, **AVANT** de passer sur la synthèse du circuit !



5.5 Tips

Ci-joint quelques conseils supplémentaires pour éviter les problèmes et les pertes de temps :

- Divisez le problème en différents blocs : utilisez pour cela le document Toplevel vide. Il est recommandé d'avoir un mélange équilibré entre le nombre de composants et la taille/complexité de ces derniers.
- Analysez les différents signaux d'entrée et de sortie, leurs types, leurs tailles ...Il est conseillé d'utiliser en partie les fiches techniques.
- Respectez le chapitre DiD "Méthodologie de conception de circuits numériques (MET)" lors de la création du système. [5].
- Respectez la marche à suivre incrémentale proposée. Abusez des tests dès que possible.
- Sauvegardez et documentez vos étapes intermédiaires. Les architectures n'ayant pas fonctionnées, les codes basiques pour tester l'architecture ...sont autant de matière à ajouter au rapport.



N'oubliez pas de vous amuser 😊.





Références

- [1] CHRISTOPHE BIANCHI, FRANÇOIS CORTHAY et SILVAN ZAHNO. *Comment Rédiger Un Rapport de Projet ?* 2021.
- [2] CHRISTOPHE BIANCHI, FRANÇOIS CORTHAY et SILVAN ZAHNO. *Wie Verfasst Man Einen Projektbericht ?* 2021.
- [3] ELECTRONIC ASSEMBLY. *Datasheet : DOGM Graphics Series 132x32 Dots.* 2005.
- [4] Five EMBEDDEV. *RISC-V Quick Reference.* Five EmbedDev. 2022. URL : <https://www.five-embeddev.com/quickref/tools.html> (visité le 04/06/2022).
- [5] FRANÇOIS CORTHAY, SILVAN ZAHNO et CHRISTOPHE BIANCHI. *Méthodologie de Conception de Ciuits Numériques.* 2021.
- [6] FRANÇOIS CORTHAY, SILVAN ZAHNO et CHRISTOPHE BIANCHI. *Methodologie Für Die Entwicklung von Digitalen Schaltungen.* 2021.
- [7] Sarah L HARRIS et David M HARRIS. "Digital Design and Computer Architecture RISC-V Edition". In : *Digital Design and Computer Architecture.* First Edition. Elsevier, 2022, IBC1-IBC2. ISBN : 978-0-12-820064-3. DOI : [10 . 1016 / B978 - 0 - 12 - 820064 - 3 . 00025 - 8](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820064-3.00025-8). URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128200643000258> (visité le 30/08/2022).
- [8] Digilent INC. *Pmod 8LD Reference Manual.* 2015.
- [9] Digilent INC. *Pmod 8LD Schematics.* 2008.
- [10] Digilent INC. *Pmod BB Reference Manual.* 2016.
- [11] Digilent INC. *Pmod BB Schematics.* 2007.
- [12] Digilent INC. *Pmod BTN Reference Manual.* 2016.
- [13] Digilent INC. *Pmod BTN Schematics.* 2005.
- [14] Digilent INC. *Pmod CON1 Reference Manual.* 2015.
- [15] Digilent INC. *Pmod CON1 Schematics.* 2015.
- [16] Digilent INC. *Pmod CON3 Reference Manual.* 2016.
- [17] Digilent INC. *Pmod CON3 Schematics.* 2005.
- [18] Digilent INC. *Pmod MAXSONAR Reference Manual.* 2015.
- [19] Digilent INC. *Pmod OD1 Reference Manual.* 2016.
- [20] Digilent INC. *Pmod OD1 Schematics.* 2006.
- [21] LAURENT GAUCH. *Schematic : HEB Dot Matrix v1.0.* 2003.
- [22] MAXBOTIX. *LV-MAXSONAR-EZ Datasheet.* 2021.
- [23] David A PATTERSON et John L HENNESSY. *Computer Organization and Design - RISC-V Edition.* Second Edition. Elsevier, 2021. ISBN : 978-0-12-820331-6.
- [24] SILVAN ZAHNO. *Schematic : FPGA-EBS v2.2.* 2014.
- [25] SILVAN ZAHNO. *Schematic : Parallelport HEB LCD V2.* 2014.
- [26] SITRONIX. *Datasheet Sitronix ST7565R 65x1232 Dot Matrix LCD Controller/Driver.* 2006.
- [27] Andrew WATERMAN, Krste ASANOVIC et Five EMBEDDEV. *RISC-V Instruction Set Manual, Volume I : RISC-V User-Level ISA.* Five EmbedDev. 2019. URL : <https://www.five-embeddev.com/riscv-isa-manual/latest/riscv-spec.html> (visité le 04/06/2022).
- [28] XILINX. *Datasheet Spartan-3E FPGA Family.* 2008.
- [29] XILINX. *Spartan-3 FPGA Family.* Xilinx. URL : <https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/spartan-3.html> (visité le 20/11/2021).
- [30] Silvan ZAHNO. "CAr RISC-V Summary (RISC-V)". 2022.



Acronymes

FPGA Field **P**rogrammable **G**ates **A**rray. [1](#), [2](#), [4](#), [5](#), [7](#), [8](#), [11](#), [18](#)

LCD Liquid **C**rystal **D**isplay. [4](#), [7](#), [8](#)

LED Light **E**mitting **D**iodes. [1](#), [4](#), [5](#), [7–9](#), [18](#)

PMod Peripheral **M**odule. [8](#), [9](#)

PWM Pulse **W**idth **M**odulation. [5](#)

RISCV 5-stages **R**educed **I**nstruction **S**et **C**omputer architecture, open-sourced. [2–4](#), [11](#)

UART Universal **A**synchronous **R**eceiver **T**ransmitter. [5](#), [8](#)